

# 计算机组成原理实验报告—单周期CPU设计


## CPU设计方案综述

### 总体设计概述

要求实现的指令集包括addu, subu, ori, lw, sw, beq, lui, nop, sll

TODO: 自行添加的指令将会包括slt, jal, jr, bltz, lb, sb, and

整体架构图如下:

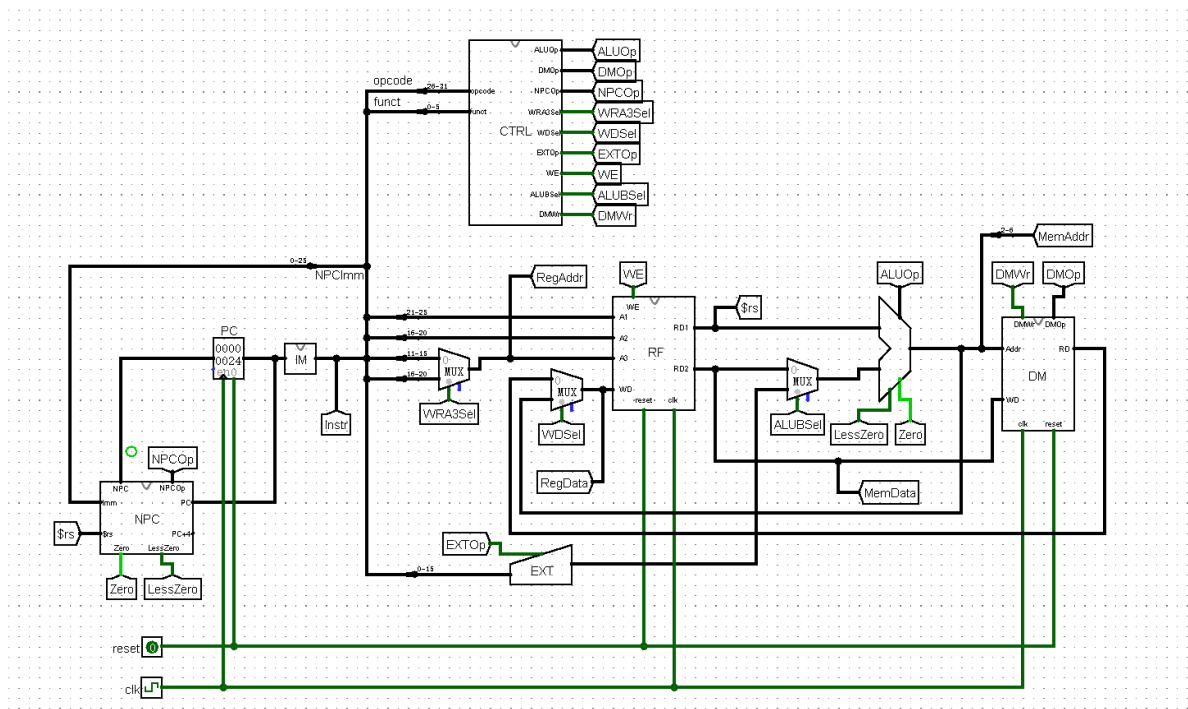


参考了课件中整体架构:

输入: opcode/funct

输入: 状态信号

输出: 控制信号

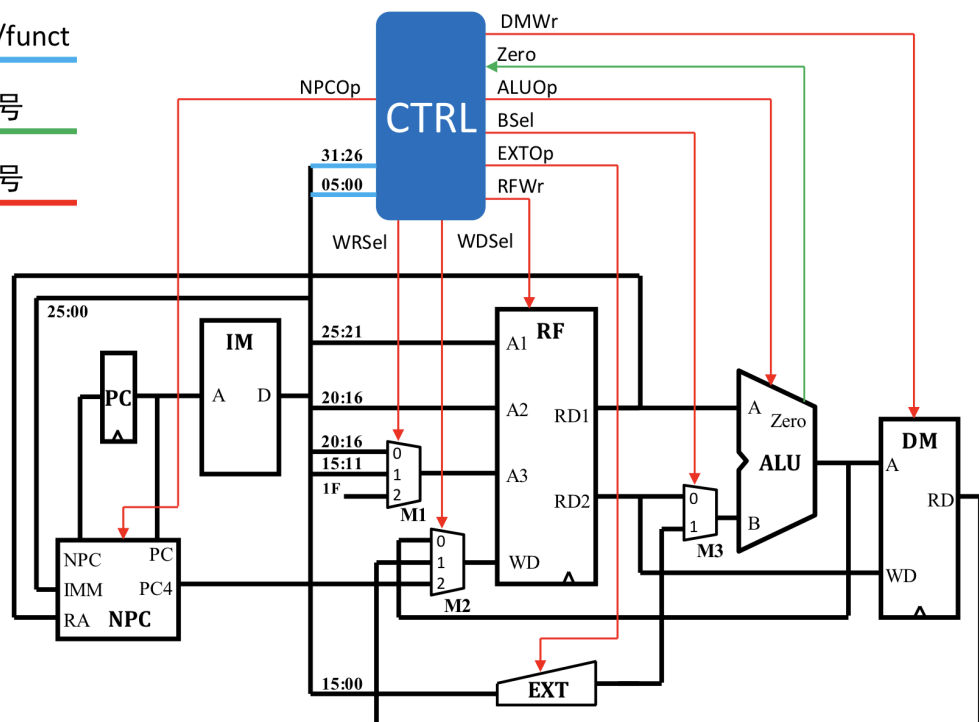

# 关键模块定义

## GRF（寄存器堆）

### 端口说明

信号名称	方向	功能描述
A1[4:0]	输入	5位地址输入信号，将其储存的数据读出到RD1
A2[4:0]	输入	5位地址输入信号，将其储存的数据读出到RD2
A3[4:0]	输入	5位地址输入信号，将其作为写入数据的目标寄存器
RD1[31:0]	输出	输出A1指定的寄存器中的32位数据
RD2[31:0]	输出	输出A2指定的寄存器中的32位数据
WD[31:0]	输入	32位数据输入信号
WE	输入	写使能信号；1：写入有效；0：写入无效
clk	输入	时钟信号
reset	输入	异步复位信号，将32个寄存器中的数据清零；1：复位；0：无效

### 控制信号说明


#### 1. WRA3Sel

控制信号值	功能
2'b00	选择待写入寄存器地址来自 Instr[15:11]
2'b01	选择待写入寄存器地址来自 Instr[20:16]
2'b10	选择写入寄存器的地址为31(\$ra)

#### 2. WDSeI

控制信号值	功能
2'b00	选择写入寄存器的数据来自DM
2'b01	选择写入寄存器的数据来自ALU运算结果
2'b10	选择写入寄存器的数据为PC+4

### 元件示意图

 

### PC（程序计数器）

端口说明

信号名称	方向	功能描述
clk	输入	时钟信号
reset	输入	异步复位信号
PCIn	输入	输入NPC
PCOut	输出	输出当前指令地址

### NPC（次地址计算单元）


端口说明


信号名称	方向	功能描述
PC[31:0]	输入	32位输入当前地址
NPC[31:0]	输出	32位输出次地址
NPCOp[1:0]	输入	控制信号
RA[31:0]	输入	<code>\$ra</code> 寄存器保存的32位地址
Zero	输入	<code>\$rs</code> 与 <code>\$rt</code> 是否相等的标志; 1: 相等; 0: 不等
LessZero	输入	<code>\$rs</code> 是否小于 <code>\$rt</code> 的标志; 1: 小于; 0: 大于或等于
PC+4[31:0]	输出	输出PC+4的值

控制信号说明

控制信号值	功能
<code>3'b000</code>	<code>NPC=PC+4</code>
<code>3'b001</code>	执行 <code>beq</code> 指令
<code>3'b110</code>	执行 <code>j</code> , <code>jal</code> 指令
<code>3'b111</code>	执行 <code>jalr</code> , <code>jr</code> 指令

元件示意图

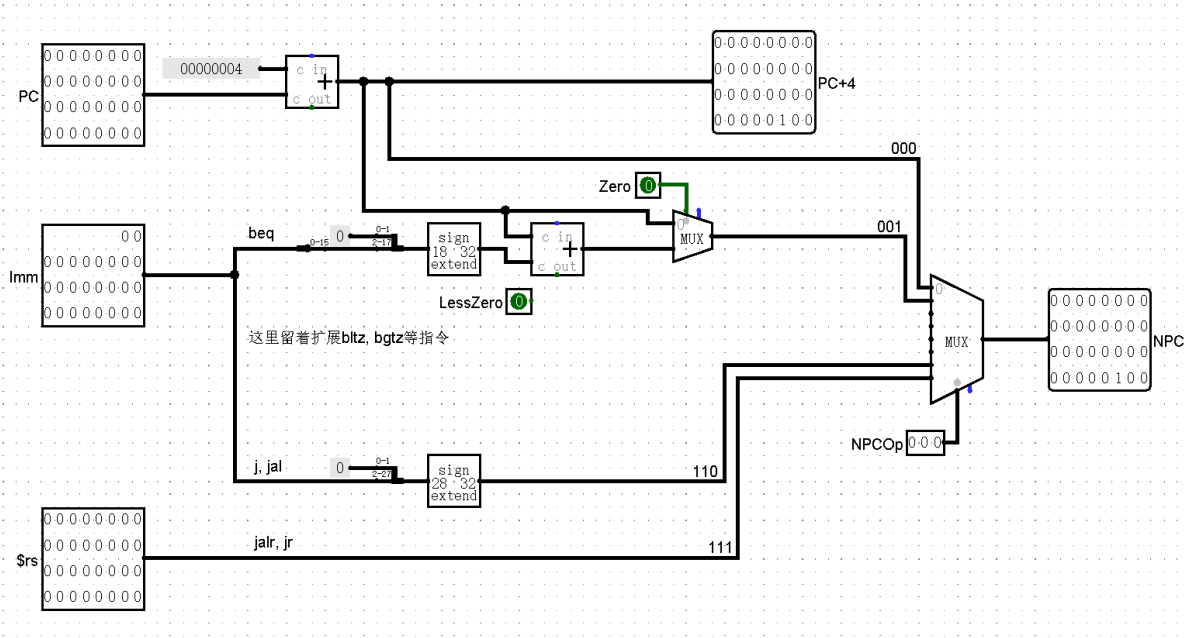

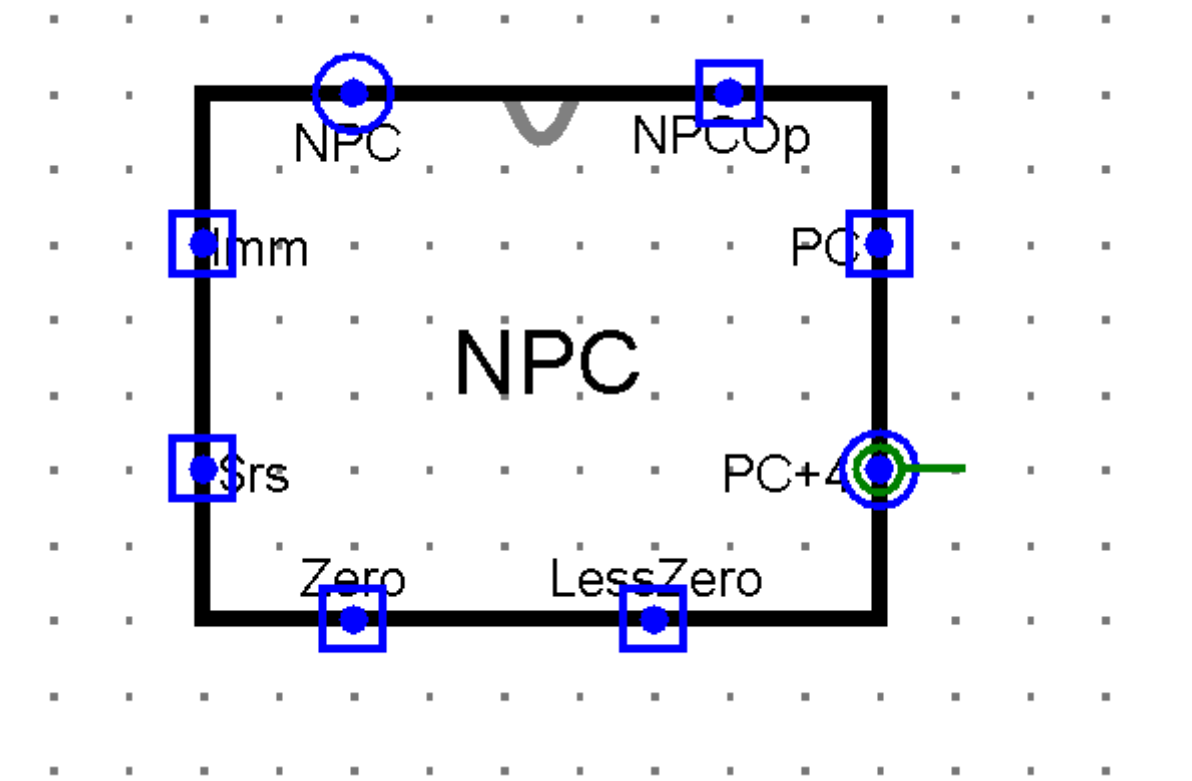

## ALU（算术逻辑单元）

### 端口说明

信号名称	方向	功能描述
A[31:0]	输入	32位输入运算数A
B[31:0]	输入	32位输入运算数B
C[31:0]	输出	32位输出运算结果
ALUOp[3:0]	输入	控制信号
Zero	输出	若 $A - B = 0$ 则置为1，否则置为0
LessZero	输出	若 $A < B$ 则置为1，否则置为0

### 控制信号说明

#### 1. ALUOp

控制信号值	功能
3'b000	执行加法运算
3'b001	执行减法运算
3'b010	执行逻辑或运算
3'b011	执行 sll 运算
3'b100	执行 lui 指令


2. ALUBSel

控制信号值	功能
1'b0	选择寄存器中的值进行运算
1'b1	选择立即数进行运算

3. ALUASel

控制信号值	功能
1'b0	选择寄存器中的值进行运算
1'b1	选择 sll 指令中移位的位数

元件示意图

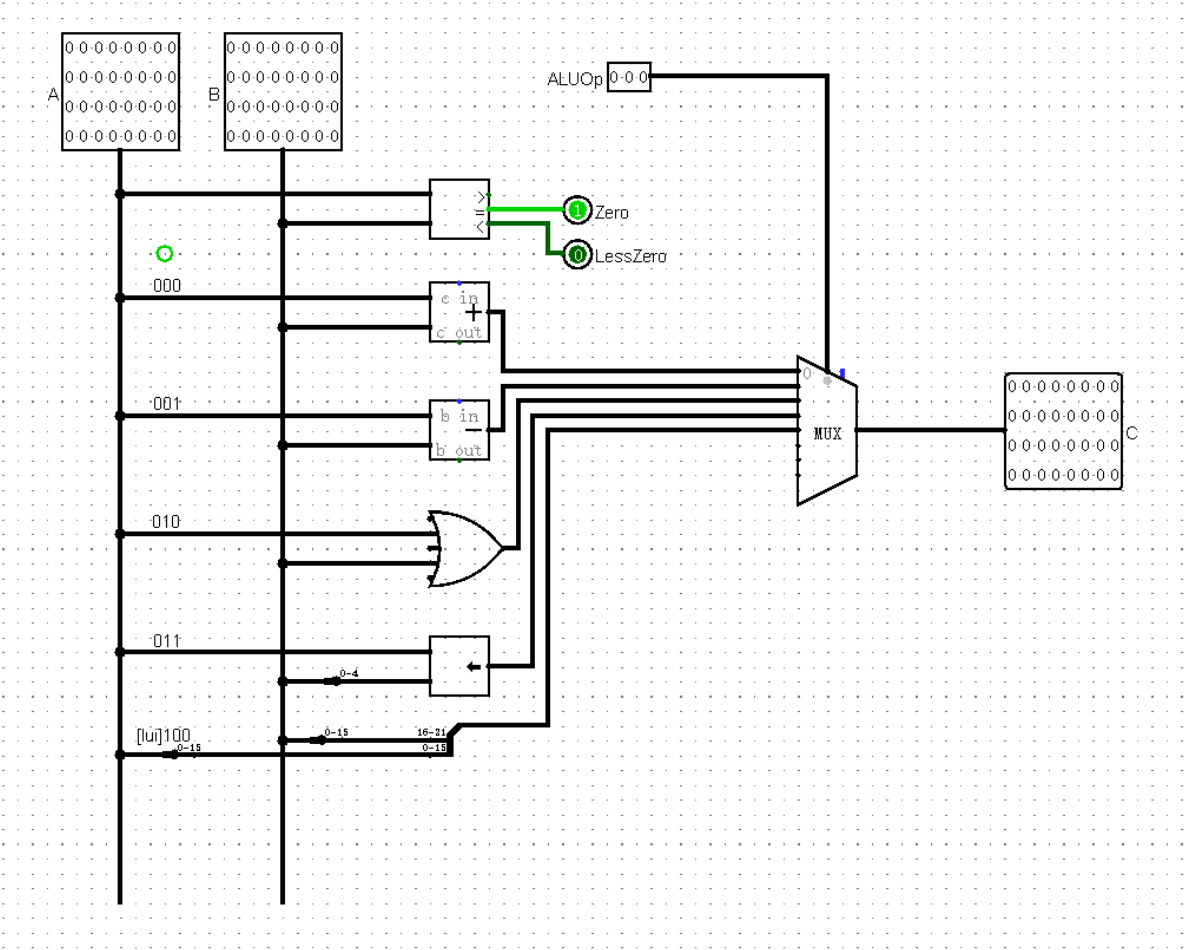

EXT (位扩展)

将16位二进制数进行零扩展或符号扩展到32位

控制信号说明

控制信号值	功能
1'b0	零扩展
1'b1	符号扩展

IM（指令储存器）

将PC中储存的对应地址的指令取出

DM（数据储存器）

端口说明

信号名称	方向	功能描述
Addr[31:0]	输入	待操作的内存地址
WD[31:0]	输入	待写入内存的值
clk	输入	时钟信号
reset	输入	异步复位信号
DMWr	输入	写使能信号；1：写入有效；0：写入无效
DMOp	输入	控制信号
RD[31:0]	输出	输入地址指向的内存中储存的值


控制信号说明

控制信号值	功能
2'b00	对应 lw 和 sw 指令，写入或读取整个字
2'b01	（保留）对应 lh 和 sh 指令，写入或读取半字
2'b10	（保留）对应 lb 和 sb 指令，写入或读取整个字


也许对于 lbu 指令还需要添加额外的控制信号

元件示意图

主体部分：

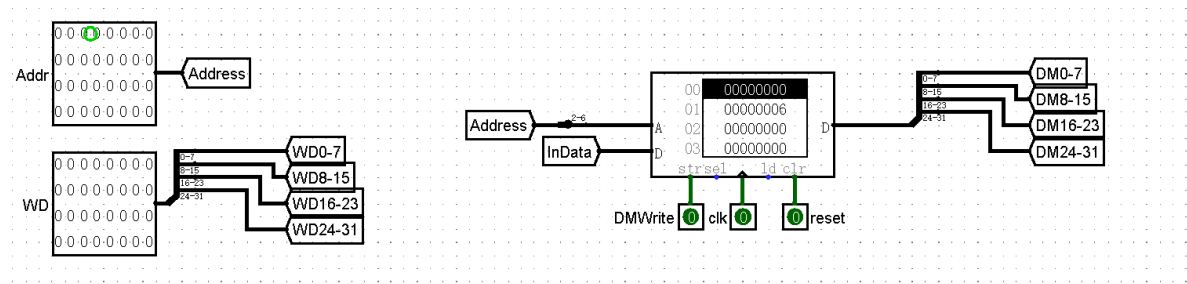


对于 lh , sh , lb , sb 的特殊处理部分

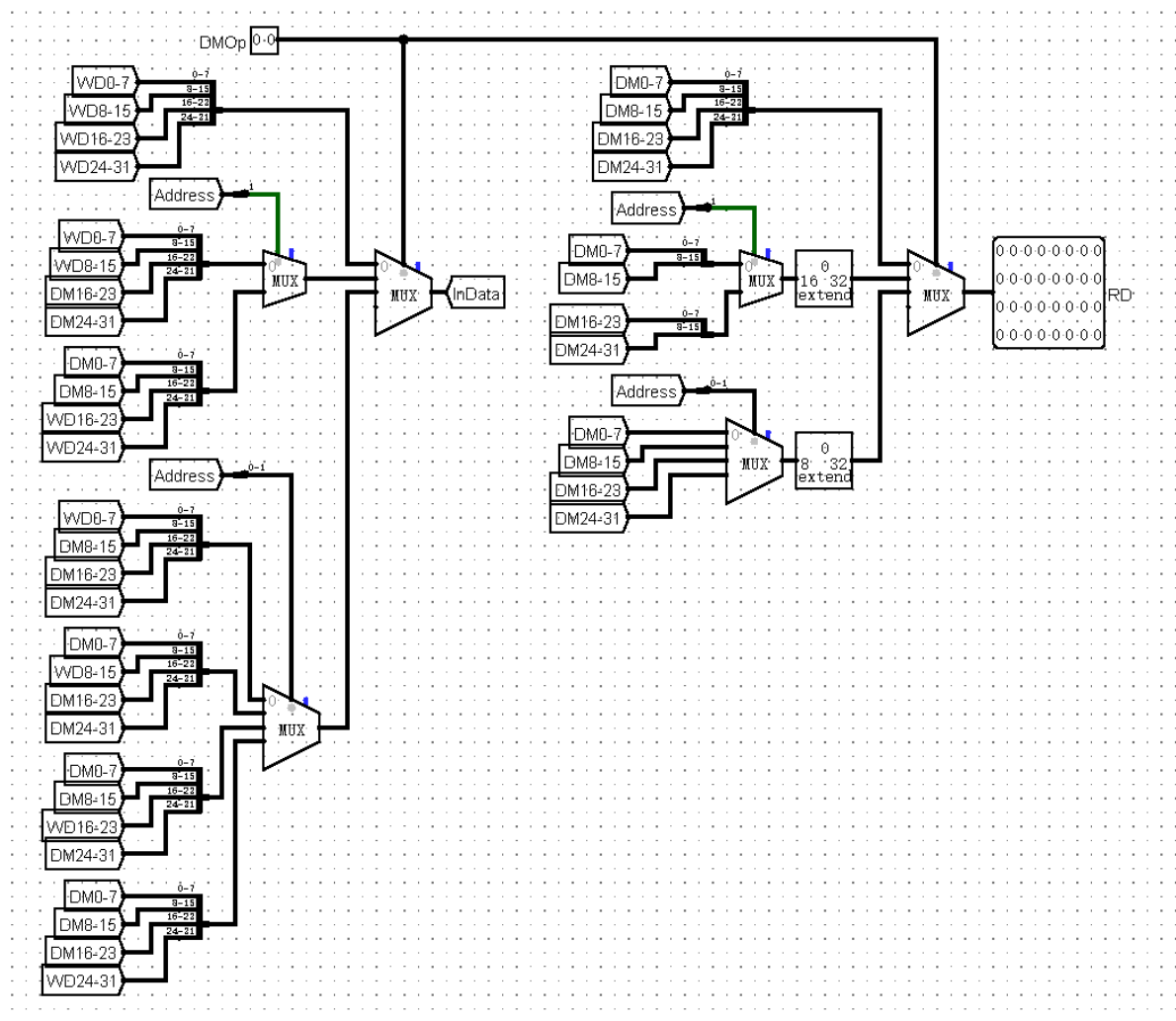

整体:



 

## 数据通路分析

指令	opcode	funct	NPCOp	WRA3Sel	WDSel	EXTOp	WE	ALUASel	ALUBSel	ALUOp	DMWr	DMOp
addu	000000	100001	000	0	1	X	1		0	000	0	X
subu	000000	100011	000	0	1	X	1		0	001	0	X
ori	001101		000	1	1	0	1		1	010	0	X
lw	100011		000	1	0	1	1		1	000	0	00
sw	101011		000	1	0	1	0		1	000	1	00
beq	000100		001	X	X	X	0		0	001	0	X
lui	001111		000	1	1	X	1		1	100	0	X

## 调试过程记录

- 课下测试很弱，需要注意的点就是刚开始看清楚 beq 指令的RTL语言，beq 中的立即数不是绝对地址，而是偏移量 offset，真正跳转的地址为  $addr = PC + 4 + offset$
- 在自动化测试时，如何让Logisim停止模拟？可以添加一个输出端口 halt，当这个端口恒置为1时，Logisim会自动检测到，停止仿真模拟

## 调试方法与辅助工具

综合讨论区中的代码，修改不合适之处，综合形成了自动化测试工具

利用 C++ 生成MIPS汇编代码（来源：评论区，原代码不能直接使用，做了一些修改）

```
// Filename: code_generate.cpp
// Update on 2021 Nov. 8
```

```

// Fix some bugs and change the code for the test in Computer Organization course
in Fall, 2021
#include<fstream>
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;
ofstream cout("mips_code.txt");
struct op{          // type=0:nop, type=1:addu, type=2:subu, type=3:lui, type=4:ori,
type=5:lw, type=6:sw, type=7:beq
    int type,r1,r2,r3;
    op(){}
    op(int a1,int a2,int a3,int a4){
        type=a1,r1=a2,r2=a3,r3=a4;
    }
};
int size_im,size_dm,size_op,small_reg;
op a[10010];
vector<int> branch[10010];
int is_small[40],small[40],val[40],cnt;
int r(int a,int b,int except1){ // Randomly generate a register except the
$1($at), because $1 may cause some unexpected errors
    // Function: Generate a random number in range
(a, b), except number 1 when except1=1
    int t0=rand()*2+rand()%2;
    int res=t0%(b-a+1)+a;
    return ((res==1)&&except1==1)?0:res;
}
int t[10010];
void get_small(){ // Randomly select some registers for process
'lw' and 'sw' in the test
    int i;
    for(i=1;i<=26;i++) t[i]=i;
    for(i=1;i<=26;i++) swap(t[i],t[rand()%30+1]);
    for(i=1;i<=small_reg;i++) small[i]=t[i]+1,is_small[t[i]+1]=1;
}
int nosmall(){ // Randomly generate a register which is not in
the array small[]
    int u=r(0,27,1);
    while(is_small[u]==1){u=r(0,27,1);}
    return u;
}
void print(int x){
    if(a[x].type==0) cout<<"nop"<<endl;
    if(a[x].type==1) cout<<"addu $"<<a[x].r1<<","<<a[x].r2<<","<<a[x].r3<<endl;
    if(a[x].type==2) cout<<"subu $"<<a[x].r1<<","<<a[x].r2<<","<<a[x].r3<<endl;
    if(a[x].type==3) cout<<"lui $"<<a[x].r1<<","<<a[x].r3<<endl;
    if(a[x].type==4) cout<<"ori $"<<a[x].r1<<","<<a[x].r2<<","<<a[x].r3<<endl;
    if(a[x].type==5) cout<<"lw $"<<a[x].r1<<","<<a[x].r3<<(" "<<a[x].r2<<)"
<<endl;
    if(a[x].type==6) cout<<"sw $"<<a[x].r1<<","<<a[x].r3<<(" "<<a[x].r2<<)"
<<endl;
    if(a[x].type==7) cout<<"beq $"<<a[x].r1<<","<<a[x].r2<<,"branch"
<<a[x].r3<<endl;
}

```

```

int main(){
    int i,j;
    srand(time(NULL));
    size_im=32,size_dm=32,size_op=8,small_reg=8;           // The size of IM and DM
    is 32 in the test

    get_small();
    for(i=1;i<=small_reg;i++)                               // Firstly, use 'ori' to
    assign primary data for the registers
        a[i]=(op(4,small[i],0,val[small[i]]=r(0,size_dm-1,0)));
    for(i=small_reg+1;i<=size_im;i++){
        int op0=r(0,size_op-1,0),r1,r2,r3;
        if(op0==0) a[i]=(op(0,0,0,0));
        if(op0==1||op0==2){                                  // 'addu' and 'subu'
            a[i]=op(op0,nosmall(),r(0,27,1),r(0,27,1));
        }
        if(op0==3||op0==4){                                  // 'lui' and 'ori'
            a[i]=(op(op0,nosmall(),r(0,27,1),r(0,65535,0)));
        }
        if(op0==5){                                          // 'lw'
            r1=r(0,size_dm-1,0);
            r2=r(1,small_reg,0);
            a[i]=(op(op0,nosmall(),small[r2],(r1-val[small[r2]])*4));
        }
        if(op0==6){                                          // 'sw'
            r1=r(0,size_dm-1,0);
            r2=r(1,small_reg,0);
            a[i]=(op(op0,r(0,27,1),small[r2],(r1-val[small[r2]])*4));
        }
        if(op0==7){                                          // 'beq' branch above
            may cause bugs, just generate branch below
            r3=r(i,size_im,0);
            a[i]=(op(op0,r(0,27,1),r(0,27,1),++cnt));
            branch[r3].push_back(cnt);                        // Randomly put the
            branch tags
        }
    }
    for(i=1;i<=size_im;i++) {
        print(i);
        for(j=0;j<branch[i].size();j++)
            cout << "branch" << branch[i][j] << ":" << endl;
    }
    return 0;
}

```

然后利用 Python 程序去运行Mars导出机器码，并将机器码导入Logisim电路ROM中，同时读取并格式化输出数据，进行比较

```

# Filename: auto_judger.py
import os
import re

# 由于测试程序需要直接修改电路源代码文件，请务必提前进行备份

def logProcess(log,dest):                                     # 感谢评论区提供的格式化输出代码
    logText=log.readlines()

```

```

for line in logText:
    linestr=re.sub(r"\s+", "", line)
    dest.write("@"+"{:>08x}".format(int(linestr[0:32],2))+":\t")
    if(linestr[32]=='1'):
        dest.write("$"+"{:2d}".format(int(linestr[33:38],2))+ " <= " +
{:>08x}".format(int(linestr[38:70],2))+ "\t")
        if(linestr[70]=='1'):
            dest.write("#"+"{:>08x}".format(int(linestr[71:76],2))+ " <= " +
{:>08x}".format(int(linestr[76:108],2))+ "\t")
            dest.write("\n")

if __name__ == '__main__':

    # ----- Prepare the testbench -----
    workDir = "G:/MyWorkspace/Computer_Organization/P3/Auto_Judge"
    os.chdir(workDir)
    os.system(".\\code_generate.exe")
    os.system("java -jar .\\mars.jar mips_code.txt nc mc CompactTextAtZero a
dump .text HexText mips_hex_code.txt")

    # ----- Prepare the circuit -----
    testbench = open("mips_hex_code.txt", "r").read()
    src = open("src.circ", "r", encoding='utf8').read()
    src_rep = re.sub(r'addr/data: 5 32([\s\S]*)</a>', "addr/data: 5 32\n"+
testbench + "</a>", src)
    open("src.circ", "w").write(src_rep)
    std = open("std.circ", "r", encoding='gbk').read()
    std_rep = re.sub(r'addr/data: 5 32([\s\S]*)</a>', "addr/data: 5 32\n"+
testbench + "</a>", std)
    open("std.circ", "w").write(std_rep)

    # ----- Running -----
    os.system("java -jar .\\logisim.jar .\\src.circ -tty table speed >
src_running_res.txt")
    os.system("java -jar .\\logisim.jar .\\std.circ -tty table speed >
std_running_res.txt")
    # os.system("fc src_running_res.txt std_running_res.txt")
    login = open('src_running_res.txt', 'r')
    logdest = open('src_info.txt', 'w')
    logProcess(login, logdest)
    login = open('std_running_res.txt', 'r')
    logdest = open('std_info.txt', 'w')
    logProcess(login, logdest)

```

最后用Windows批处理脚本重复运行，比较输出

```

echo off
:loop
python auto_judger.py
fc src_info.txt std_info.txt
goto loop

```

## 思考题

**思考题1** 现在我们的模块中IM使用ROM，DM使用RAM，GRF使用Register，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

**解答** 部分合理；IM只需被读取，ROM只有读取功能；DM既要进行读取，又要进行写入，但是一个周期只会进行读取和写入之一，RAM的单一地址和各一个的读写端口满足了这种要求。用寄存器也能实现DM，但是DM需要较大的空间，使用寄存器太“浪费”；GRF需要读写，且其与ALU直接连接，需要高速地读写，故使用寄存器堆搭建合理。但是事实上，现代计算机都是指令和数据放在同一个存储器下的，因此存在必合理，IM和DM使用同一个RAM也有合理之处。

**思考题2** 事实上，实现 `nop` 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？

**解答** `sll $0, $0, 0` 对应的指令码是 `0x0000_0000`，也被认为是 `nop` (空操作指令)。该指令有时被用于空循环，有时被编译器用于与体系结构相关的编译优化。

**思考题3.1** 上文提到，MARS 不能导出 PC 与 DM 起始地址均为 0 的机器码。实际上，可以通过为 DM 增添片选信号，来避免手工修改的麻烦。请查阅相关资料进行了解，并阐释为了解决这个问题，你最终采用的方法。

**解答** 如果寄存器中存储的DM的地址被映射在 `0x3000_0000` 到 `0x3fff_ffff` 间，而我们的DM起始地址是0，那么，我们可以将输入地址用一个减法器直接减去 `0x3000_0000`，再作为DM的地址输入。

**思考题3.2** 除了编写程序进行测试外，还有一种验证CPU设计正确性的办法——形式验证。**形式验证** 的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)”，了解相关内容后，简要阐述相比于测试，形式验证的优劣之处。

**解答**

形式验证的优点如下：

- 所有可能的情况进行验证，覆盖率达到了100%。
- 形式验证的验证时间短，可以很快发现和改正电路设计中的错误，可以缩短设计周期。

形式验证的缺点如下：

- 形式验证只能检验电路设计的正确性，却无法检验其它方面如电路能耗等的优劣。